Kapitel 4:
Halbleiter und Bipolare Transistoren

- pn-Übergang
- Diode
- Gleichrichtung
- Zenerdiode
- npn- und pnp-Übergang
- Arbeitsweise eines Transistors
- Kennlinienfeld eines Transistors
- Transistor als Schalter
- Transistor als Verstärker

Halbleiter sind Stoffe, deren elektrische Leitfähigkeit geringer als von Leitern und größer als von Nichtleitern ist.

Halbleiter wie Silizium und Germanium verfügen über eine Kristallstruktur.

Die Kristallstruktur wird mit hoher Reinheit hergestellt.

Auf ca. 10^{10} Atome kommt ein Fremdatom.

Die Eigenleitfähigkeit von Halbleitern basiert auf:
- Verunreinigung
- Aufbrechen von Kristallbindungen
- Oberflächen-Leitfähigkeit

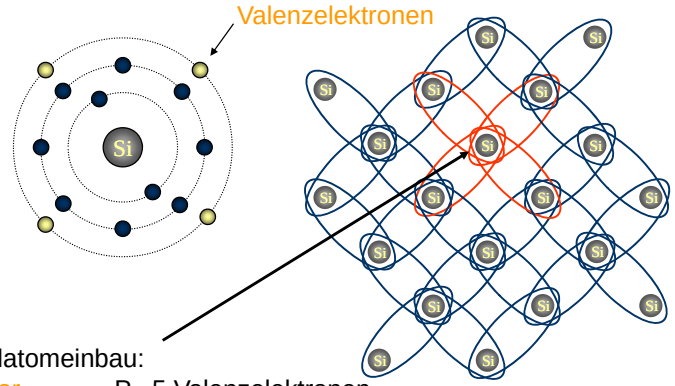

Fremdatomeinbau:

Donator	P	5 Valenzelektronen
Akzeptor	Al	3 Valenzelektronen

- Akzeptoratom verursacht ein offene Bindung (Loch).
- Je höher die Dotierung, desto mehr Löcher.
- p-Silizium ist elektrisch nicht geladen.
- Löcher wandern zum negativen Pol.

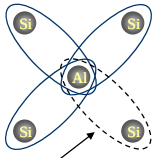

offene Bindung
ein Elektron fehlt.
Al 3 Valenzelektronen

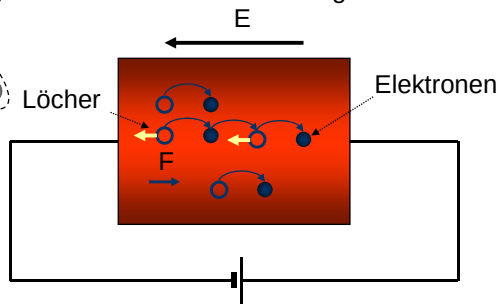

n-Silizium

- Donatoratom verursacht ein freies Elektron.
- Je höher die Dotierung, desto mehr freie Elektronen.
- n-Silizium ist elektrisch nicht geladen.
- Es fließt ein Elektronenstrom wie in Metallen.

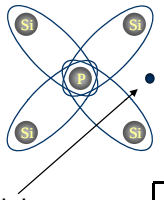

Ein Elektron Überschuss.
P 5 Valenzelektronen

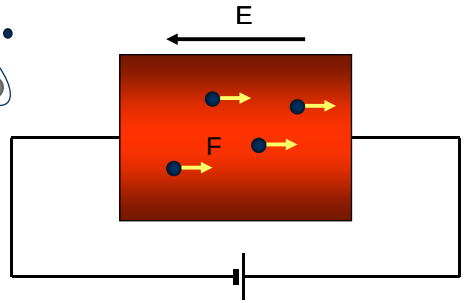

pn–Übergang

- Bringt man p- und n-Silizium in Kontakt, bildet sich ein pn-Übergang.
- Elektronen aus dem n-Silizium fallen in die offenen Bindungen des p-Siliziums.
- Im n-Silizium entsteht eine positive Raumladung und im p-Silizium eine negative Raumladung.
- Auf Basis dieser Raumladungen bildet sich ein elektrisches Feld aus.

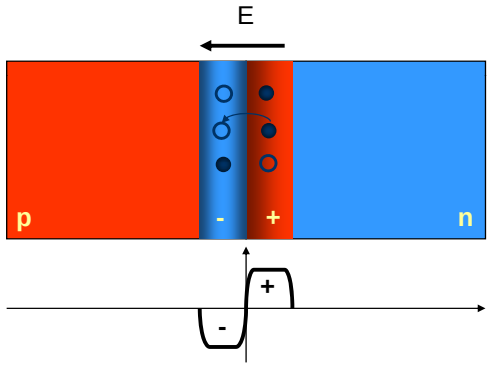

pn-Übergang in Sperrichtung

Das angelegte elektrische Feld vergrößert die elektrische Feldstärke im pn-Übergang.

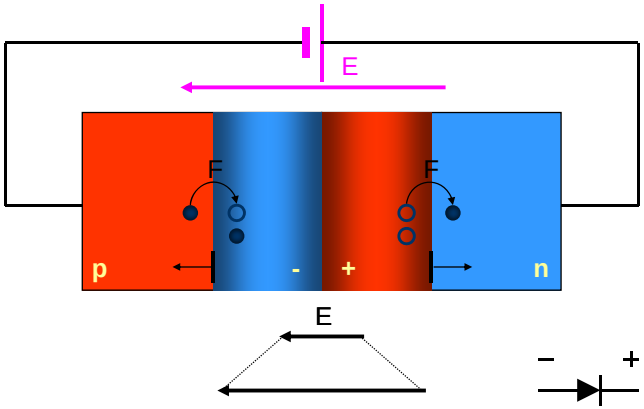

pn-Übergang in Durchlaßrichtung

Das angelegte elektrische Feld verringert die elektrische Feldstärke im pn-Übergang.

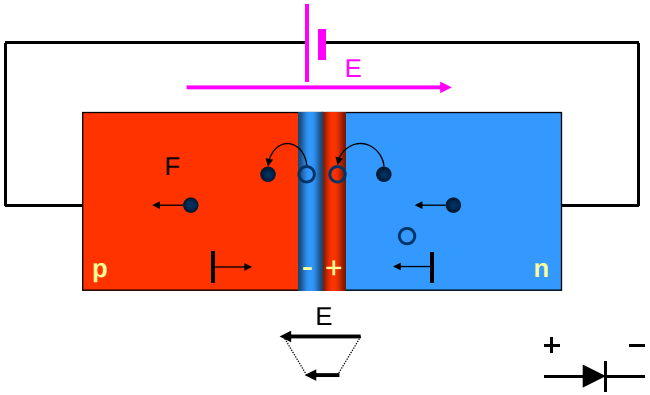

Diodenkennlinie

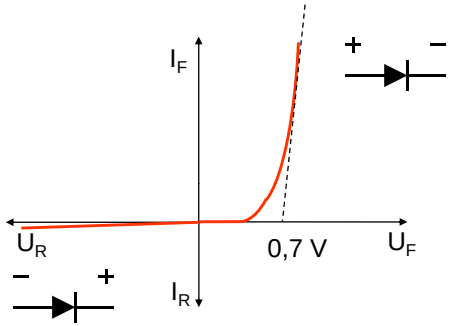

Kennlinie einer Si-Diode

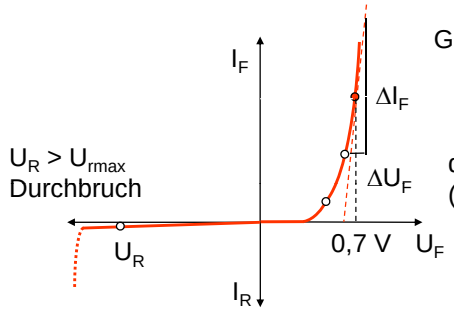

Gleichstromwiderstand am AP

$$R_F = \frac{U_F}{I_F}$$

differentieller Widerstand
(an jedem Punkt anders)

$$r_F = \frac{\Delta U_F}{\Delta I_F}$$

Schwellspannung	U_F	0,7V
Durchlasswiderstand	R_F	2-50Ω
Sperrwiderstand	R_R	1-3000MΩ
Sperrspannung	U_{rmax}	<3kV

Aufbau unterschiedlicher Dioden

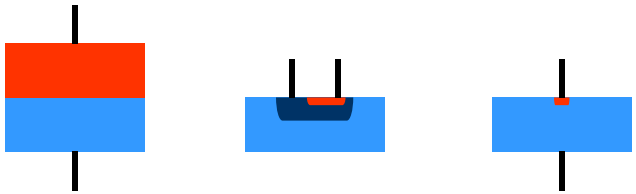

Flächendiode Planardiode Spitzendiode

Einweggleichrichtung

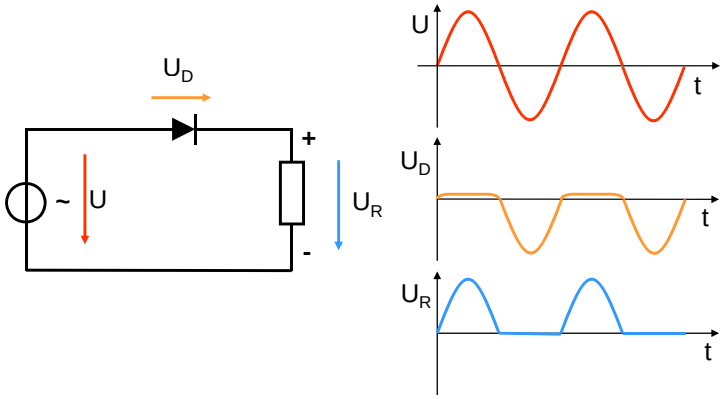

Zweiweggleichrichtung

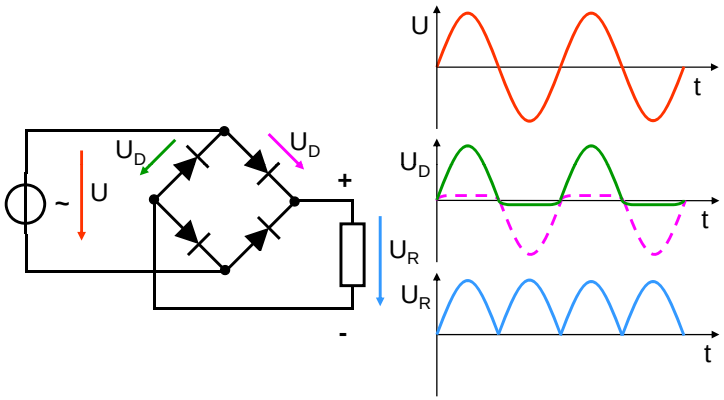

Gleichspannungsglättung

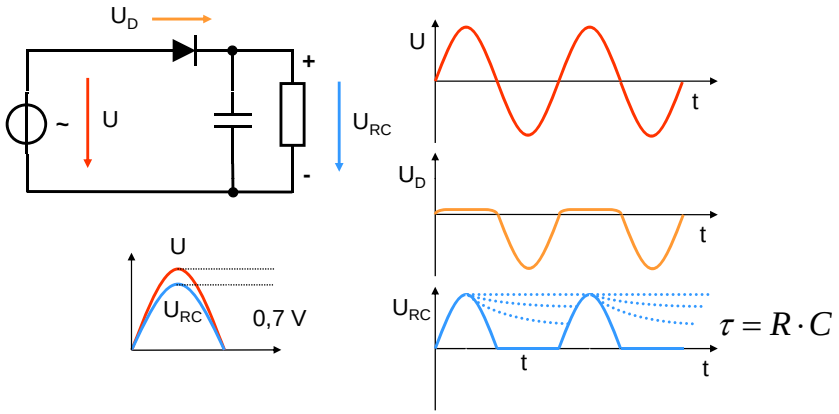

Zenerdiode

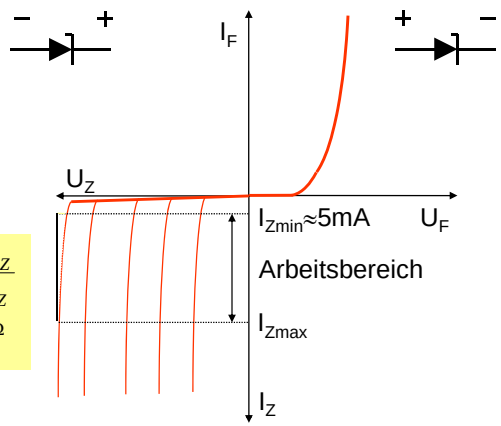

$$r_Z = \frac{\Delta U_Z}{\Delta I_Z}$$

ca. 1-100Ω

Spannungsstabilisierung

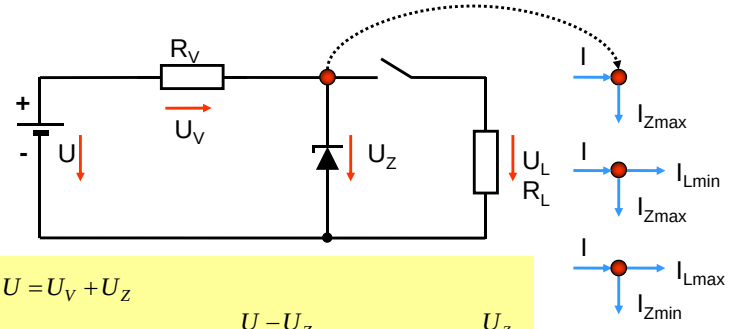

$$U = U_V + U_Z$$

$$I = I_Z + I_L \qquad R_V = \frac{U - U_Z}{I_Z + I_L} \qquad R_{L\min} = \frac{U_Z}{I_{L\max}}$$

$$I_{\max} = \frac{U - U_Z}{R_V} \qquad R_V = \frac{U - U_Z}{I_{Z\min} + I_{L\max}} \qquad R_{L\max} = \frac{U_Z}{I_{L\min}}$$

Transistoren

Transistor – Transfer Resistor

Bipolare Transistoren

npn-Transistor
pnp-Transistor

Unipolare Transistoren

J-FET
MOS-FET

Bipolare Transistoren

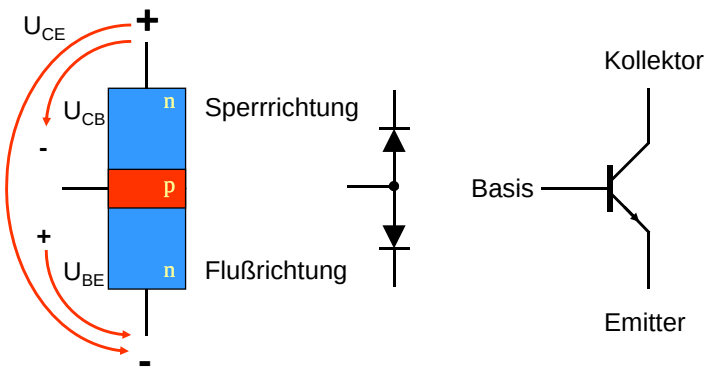

Bei Bipolaren Transistoren befindet sich ein pn-Übergang in Sperrichtung und der andere in Flußrichtung. Die pn-Übergänge werden bipolar genutzt. Es existieren npn- und pnp-Transistoren.

pnp-Übergang

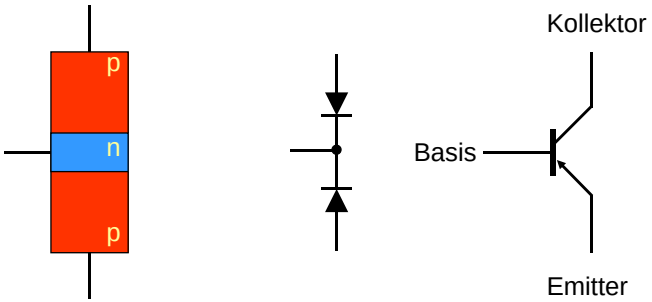

pnp-Transistor
Ströme und Spannungen

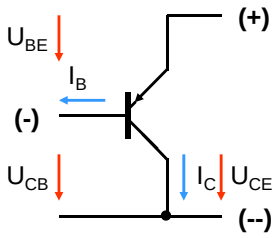

$$U_{CE} = U_{BE} + U_{CB} \qquad I_E = I_B + I_C$$

npn-Übergang

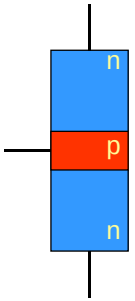

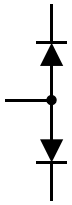

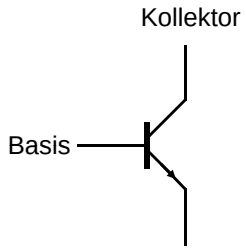

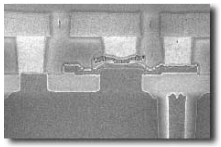

Schliffbild eines npn -Transistors

npn-Transistor
Ströme und Spannungen

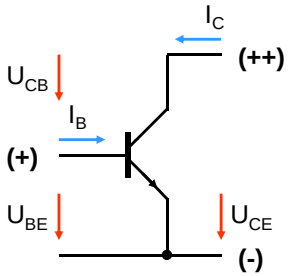

$$U_{CE} = U_{BE} + U_{CB} \qquad I_E = I_B + I_C$$

Arbeitsweise eines npn-Transistors

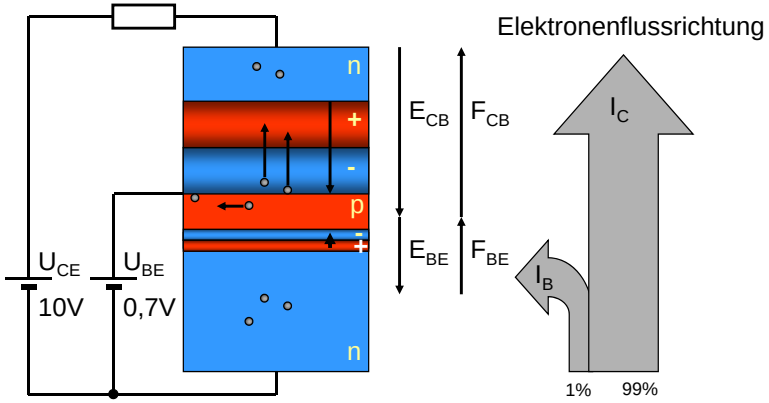

Grundschaltungen

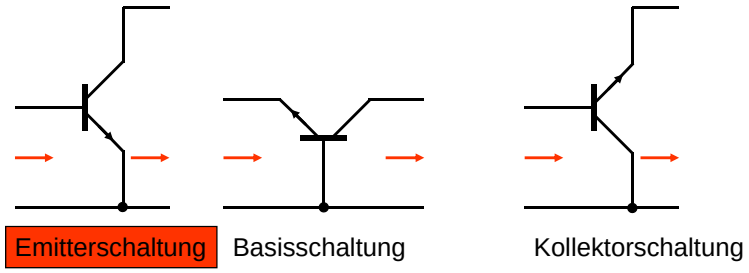

Kennlinienfeld
Eingangskennlinie

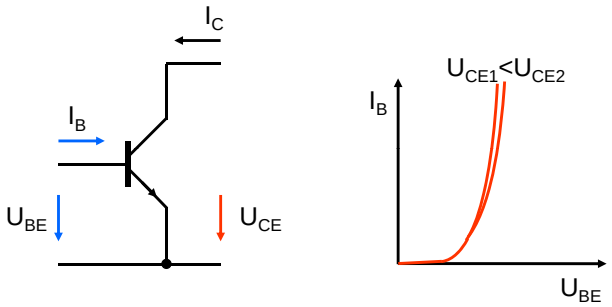

Kennlinienfeld
Eingangskennlinie

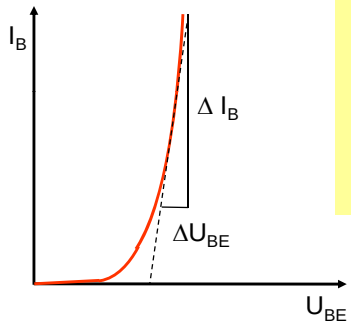

Differentieller Transistoreingangswiderstand

$$r_{BE} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B}$$

Kennlinienfeld
Ausgangskennlinie

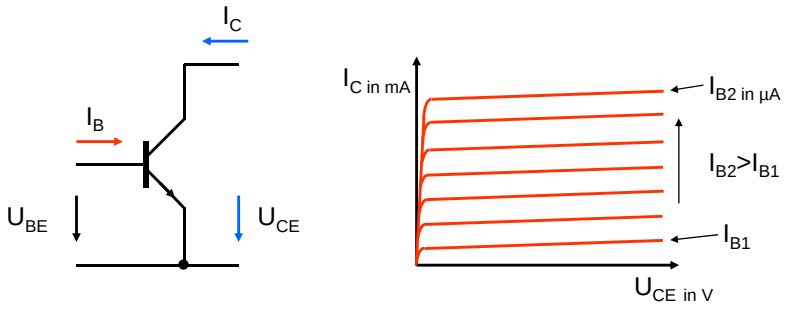

Kennlinienfeld
Ausgangskennlinie

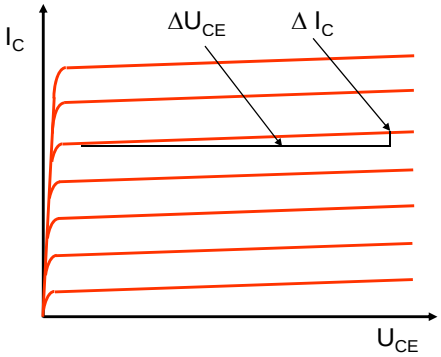

Differentieller Ausgangswiderstand

$$r_{CE} = \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_C}$$

Kennlinienfeld
Rückwirkungskennlinie

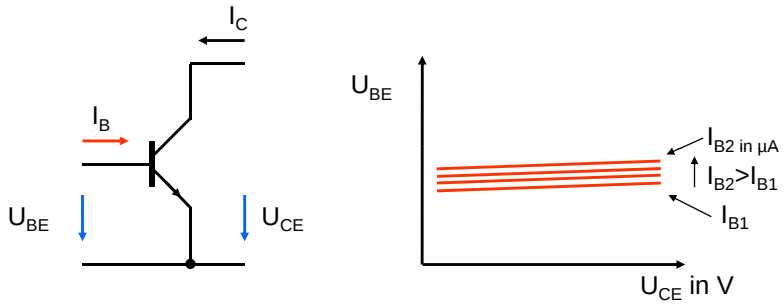

Kennlinienfeld
Ausgangskennlinie

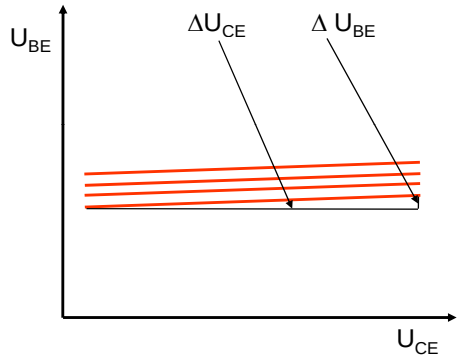

Differentieller Rückwirkungsfaktor

$$D = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta U_{CE}}$$

Kennlinienfeld
Stromsteuerungskennlinie

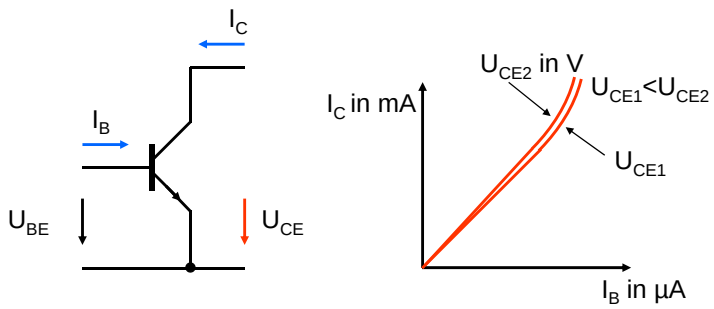

Kennlinienfeld
Stromsteuerungskennlinie

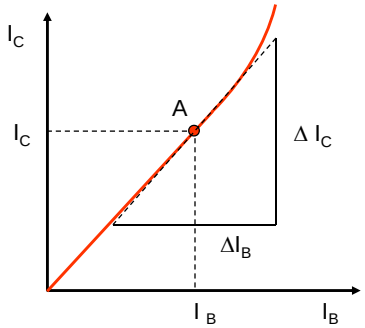

Gleichstromverstärkung

$$B = \frac{I_C}{I_B}$$

Differentielle Gleichstromverstärkung

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

Kennlinienfeld
des bipolaren Transistors

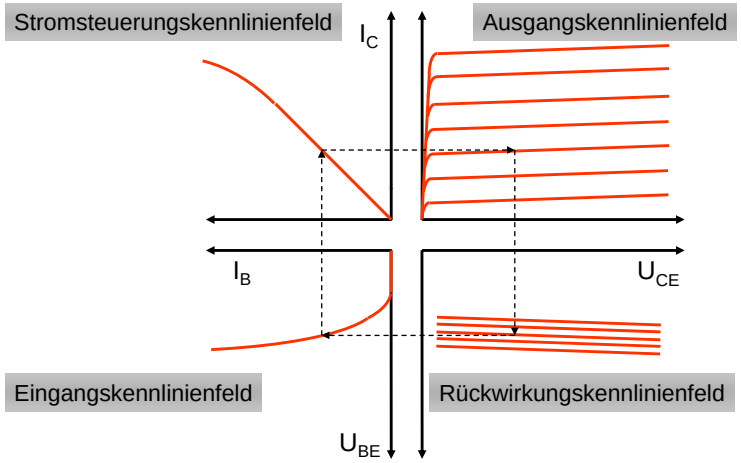

Kennlinienfeld
Verlustleistung des bipolaren Transistors

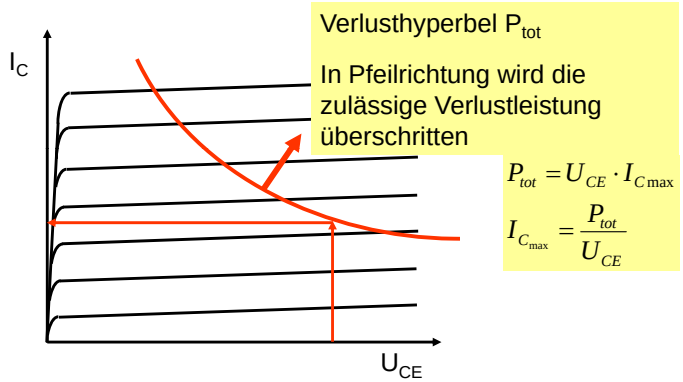

Transistor
als Schalter

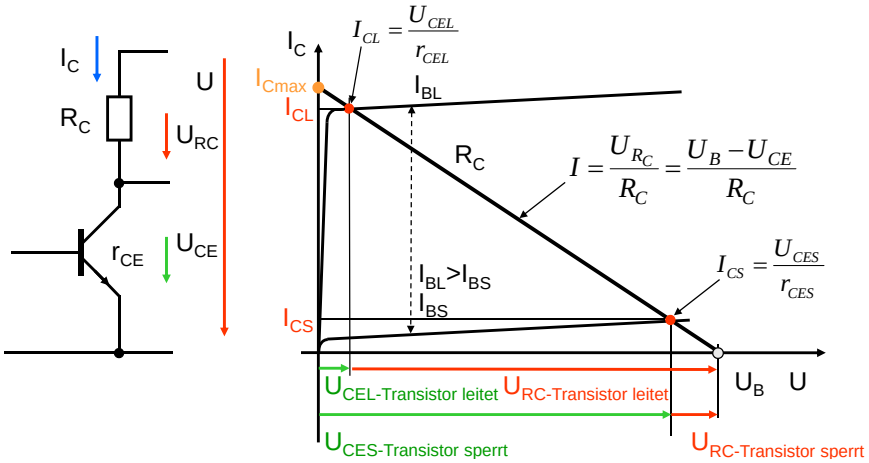

Transistor
als Verstärker

Spannungsverstärkung

$$V_u = \frac{\hat{u}_{CE}}{\hat{u}_{BE}}$$

Stromverstärkung

$$V_i = \frac{\hat{i}_C}{\hat{i}_B}$$

Leistungsverstärkung

$$V_p = V_u \cdot V_i$$

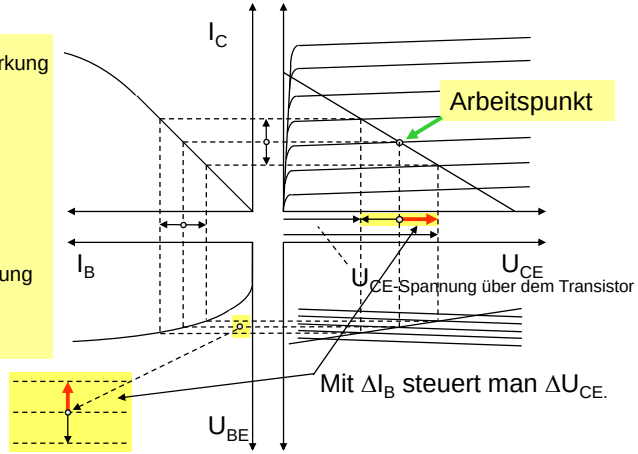

Transistor
als Verstärker

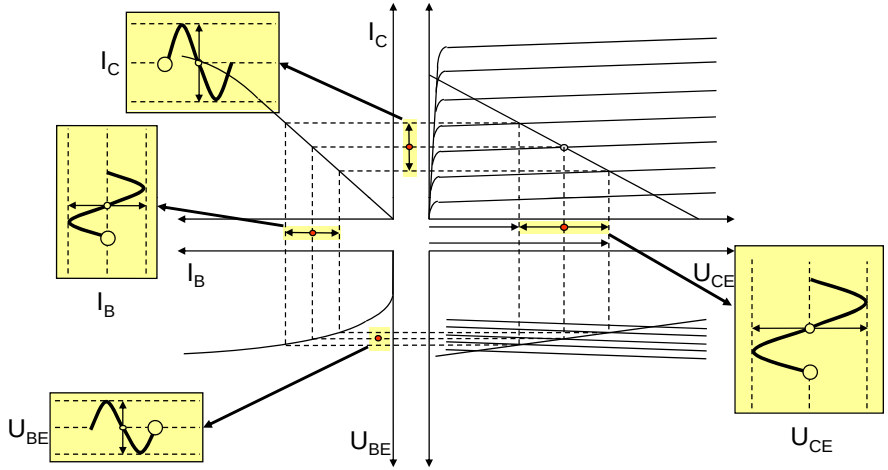

Transistor
als Verstärker mit veränderlichem R_C

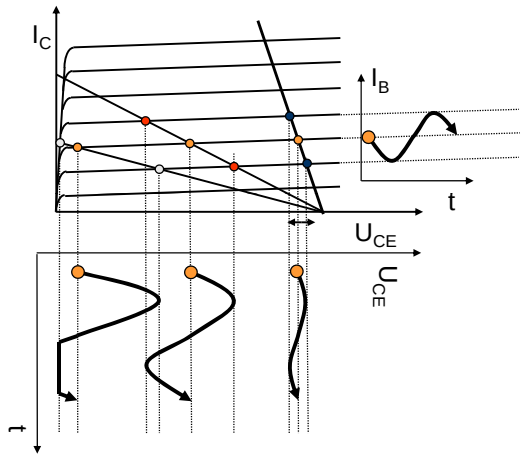

Transistor
Festlegung des Arbeitspunktes

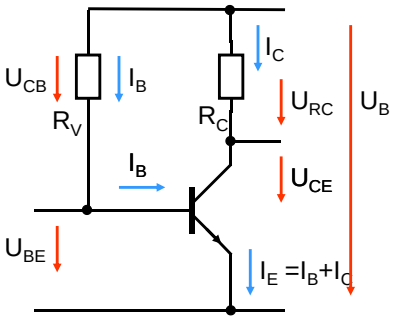

$$R_V = \frac{U_B - U_{BE}}{I_B}$$

$$R_C = \frac{U_B - U_{CE}}{I_C}$$

Transistor
Festlegung des Arbeitspunktes

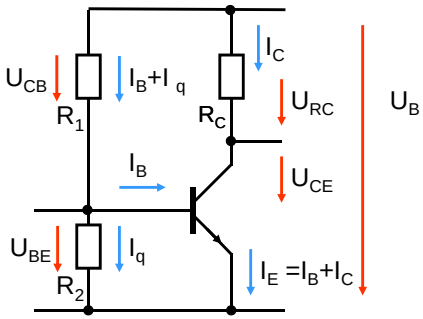

$$R_1 = \frac{U_B - U_{BE}}{I_B + I_q}$$

$$R_2 = \frac{U_{BE}}{I_q}$$

$$I_q = 2 \cdot I_B$$

$$R_C = \frac{U_B - U_{CE}}{I_C}$$

Transistor
Einstufiger Verstärker

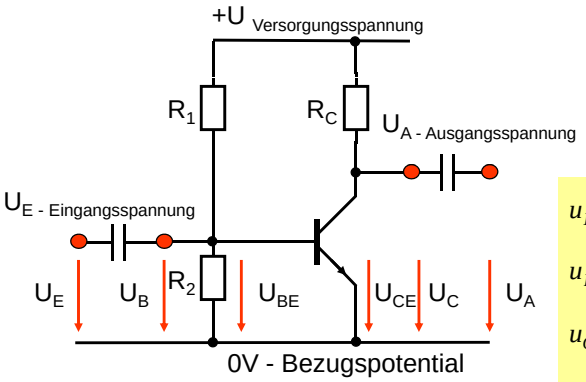

$$u_E = U_= + \hat{u} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$u_B = U_{=BE} + \hat{u} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$u_C = U_{=CE} - V_u \cdot \hat{u} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$u_A = -V_u \cdot \hat{u} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

Anwendungsbereites Wissen

- Halbleiter
  - pn-Übergang
  - Diode
  - Zenerdiode
- npn-Transistor
  - Funktionsweise
    - Bipolare Nutzung des pn-Übergangs
    - Ströme
    - Spannungen
    - Kennlinienfeld
  - Anwendung als Schalter
  - Anwendung als Verstärker
  - Festlegung des Arbeitspunktes